



Santos-Everton Update spec-part-b.md



2 contributors



Lab 2b: Projetando uma Unidade Lógica e Aritmética Simples

Prof. João Carlos Bittencourt

Monitor: Éverton Gomes dos Santos

Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas

Introdução

Este roteiro de laboratório consiste de várias etapas, cada uma construída a partir da anterior. Instruções detalhadas são fornecidas ao longo do texto. Códigos



319 lines (212 sloc) | 15.6 KB



cuidadosamente.

Você vai aprender a:

- Projetar um sistema hierárquico, com níveis de hierarquia muito mais profundos;
- Projetar circuitos lógicos e aritméticos;
- Usar constantes do tipo `parameter` ;
- Simular circuitos Verilog, lidar com `testbench` e estímulos de entrada;

Modifique o Somador-Subtrator do Lab 2 para torná-lo Parametrizável

Tendo em vista customizar a quantidade de bits dos operandos do somador, apresento a seguir uma versão parametrizada do somador *ripple-carry*.

```
module adder #( parameter N=32 )
(
    input wire [N-1:0] A, B,
    input wire Cin,
    output wire [N-1:0] Sum,
    output wire FlagN, FlagC, FlagV
);

    wire [N:0] carry;
    assign carry[0] = Cin;

    assign FlagN = Sum[N-1];
    assign FlagC = carry[N];
    assign FlagV = carry[N] ^ carry[N-1];

    fulladder a[N-1:0] (A, B, carry[N-1:0], Sum, carry[N:1]);

endmodule
```

Neste caso, a palavra-chave `parameter` é usada para especificar uma constante com valor padrão, que pode ser sobrescrito ao declarar uma instância do circuito em um módulo de nível superior na hierarquia.

Ao modificar o parâmetro `N`, a largura do somador pode ser facilmente alterada. O valor `32` é especificado como valor padrão de `N`, mas pode ser sobrescrito por um novo valor quando este módulo é instanciado.

Note ainda que foram adicionadas mais saídas com o intuito de produzir as *flags* de Negative, Carry out e Overflow. A unidade Somador-Subtrator foi também modificada, como apresentado a seguir.

```
module addsub #( parameter N = 32 )
(
    input wire [N-1:0] A, B,
    input wire Subtract,
    output wire [N-1:0] Result,
    output wire FlagN, FlagC, FlagV
);

    wire [N-1:0] ToBornottoB = {N{Subtract}} ^ B;
    adder #(N) add(A, ToBornottoB, Subtract, Result, FlagN, FlagC, FlagV);
```

`endmodule`

Mais uma vez, o circuito Somador-Subtrator é parametrizado com a largura padrão de 32 bits. O parâmetro `N` é transferido para o módulo `adder` sempre que ele é instanciado. Deste modo, ao modificar o valor de `N` na linha acima do módulo `addsub`, digamos para 64, o novo valor do parâmetro é utilizado para o módulo somador, chamado `adder`.

O *testbench* do Lab 2 foi modificado para testar ambos os módulos.



No *testbench*, onde você declara a *unit under test* (`uut`), é possível definir o valor do parâmetro como no exemplo abaixo:


```
addsub #(width) uut ( ... );
```

O *testbench* fornecido no diretório `sim (addsub_param_tb)` utiliza uma palavra de 8-bits. Você deve tentar outras larguras (ex., 32 bits) também, simplesmente modificando o valor `localparam N` dentro do *testbench*.

Um `localparam` é outra forma de declarar constantes em Verilog. Todavia, ela é definida apenas como atributo **local** do módulo. Ou seja, essa constante não é visível ou modificável no módulo pai dentro da hierarquia. Observe no *testbench* como o `localparam` é declarado e utilizado.


Você precisará definir a largura apenas **uma vez**, onde a `uut` é declarada. Isso sobrescreverá o valor padrão da largura a medida em que for transferida através da hierarquia.

 A saída da sua simulação deve ser semelhante àquela apresentada a seguir (após definir a exibição para `\textit{Decimal}`).



Entendendo a estrutura e operação de uma ULA

 A seguir apresentamos um diagrama de bloco para a ULA (Unidade Lógica e Aritmética), juntamente com seu controle de 5-bits.



Sua tarefa é simplesmente revisar as informações sobre as estruturas acima e garantir que você entendeu como os 5-bits de controle codificam as operações, além de como os multiplexadores selecionam o resultado.

⚠ Operações de comparação serão incorporadas na última parte do roteiro.

Módulos Lógicos e de Deslocamento

Utilize os modelos de código a seguir, para completar o circuito de uma unidade lógica e a unidade de deslocamento bi-direcional.

```
module logical #(parameter N=32) (
    input wire [N-1:0] A, B,
    input wire [1:0] op,
    output wire [N-1:0] R
);

    assign R = (op == 2'b00) ?      :
               (op ==      ) ?      :
               (op ==      ) ?      :
               (op ==      ) ?      : ;

endmodule
```

Coloque o módulo lógico em um arquivo chamado `logical1.v`, e o deslocador em um arquivo chamado `shifter.v` dentro do diretório `src`.

Você deve utilizar os operadores *bitwise* SystemVerilog que correspondam às quatro operações lógicas listadas na tabela para os 5 bits de controle acima.



Nota de depuração

O último comando `else` no modelo de código acima não é realmente necessário. Você poderia modificar o código acima para eliminar a última construção `if-else`, ou pode deixar como está e utilizá-la como elemento de depuração.

Especificamente, digamos que aconteceu um erro na codificação de uma instrução, e os dois bits de `op` recebidos foram `1x`. Esse valor não irá coincidir com nenhuma dos casos, e portanto irá cair na cláusula padrão final `else`.

Atribuir um valor **padrão para todos** para esse tipo de situação pode ser útil no futuro. Em mais detalhes, digamos que seu valor padrão corresponde a todos os bits iguais a 1 (o que poderia ser escrito como `{N{1'b1}}`), e então, quando você estiver testando seu circuito completo, nota que a ULA está produzindo um resultado inesperado igual a vários `1`'s. Isso poderia lhe direcionar ao problema oriundo de um valor de `op` inválido.

```
module shifter #(parameter N=32) (
    input wire signed [N-1:0] IN,
    input wire [$clog2(N)-1:0] shamt, // arredondando para log2
    input wire left, logical,
    output wire signed [N-1:0] OUT
);

    assign OUT = left ? (IN << shamt) :
                  (logical ? IN >> shamt : IN >>> shamt);

endmodule
```

No código acima, observe que `IN` é do tipo `signed`, e que o tamanho do deslocamento pode variar de `0` até `N-1`. Portanto, a quantidade de bits em `shamt` foi arredondada usando a função:

$\text{ceiling}(\log_2(N))$



✓ Você está usando operadores Verilog para os os três tipo de operação de deslocamento. Observe que o tipo de dado de `IN` é declarado como `signed`. Por que?

Por padrão, os tipos de dado em SystemVerilog são `unsigned`. Entretanto, para que operações de deslocamento aritmético à direita funcionem corretamente, a entrada deve ser declarada como do tipo `signed`, de modo que o bit mais significativo seja utilizado para indicar seu sinal.

Note ainda que o `shamt` só possui `$clog2(N)` bits (ex. 5 bits para operandos de 32 bits).

- << é o operador de deslocamento lógico à esquerda (sll)
- << é o operador de deslocamento lógico à direita (srl)
- >> é o operador de deslocamento aritmético à direita (sra)

Você deve agora analisar a estrutura de cada um dos dois módulos, descritos acima, através da visualização dos seus esquemáticos através do RTL Viewer.

Módulo da ULA (sem comparações)

Utilize o código abaixo para projetar uma ULA capaz de realizar operações de soma, subtração, deslocamento e lógicas.

```
module alu #(parameter N=32) (
    input  wire [N-1:0] A, B,
    output wire [N-1:0] R,
    input  wire [4:0] ALUfn,
    output wire FlagN, FlagC, FlagV, FlagZ
);

    wire subtract, bool1, bool0, shft, math;

    // Separando ALUfn em bits nomeados
    assign {subtract, bool1, bool0, shft, math} = ALUfn[4:0];

    // Resultados dos três componentes da ALU
    wire [N-1:0] addsubResult, shiftResult, logicalResult;

    addsub    #(N) AS(A, B, , , , , );
    shifter   #(N) S(B, A[$clog2(N)-1:0], , , );
    logical    #(N) L(A, B, { }, );

    // Multiplexador de 4 entradas para selecionar a saída
    assign R = (~shft & math) ? :
               (shft & ~math) ? :
               (~shft & ~math) ? : 0;

    // Utilize o operador de redução aqui
    assign FlagZ = ;

endmodule
```



Dica Importante

Certifique-se de fornecer corretamente as entradas `left` e `logical` para o deslocador dentro do módulo da ULA. Observe primeiro quais valores entre `bool1` e `bool0` representam os deslocamentos `sll`, `srl` e `sra`. Agora determine como `left` e `logical` devem ser produzidos a partir de `bool1` e `bool0`.

Isso pode ser um pouco complicado! Complete a tabela verdade a seguir, para determinar a relação que existe entre {bool1, bool0} e {left, logical}.

Entradas		Saídas	
bool1	bool2	left	logical
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		


Por fim, escreva uma equação lógica para left, e uma para logical, em termos de bool1 e bool0. Utilize as expressões para left e logical que você acabou de desenvolver para completar o módulo alu.

Use o testbench fornecido (alu_simple) para testar a ULA completa. Lembre-se de selecionar **Decimal** como modo de representação (Radix), para exibir as entradas A e B, e a saída R. Selecione a representação binária para ALUfn.


Modifique a ULA e Inclua Comparações

A seguir são apresentados dois diagramas de blocos para a nossa ULA: aquele que você implementou, e uma versão modificada que você irá desenvolver agora.

ULA Sem Comparação

 

ULA Com Comparação:

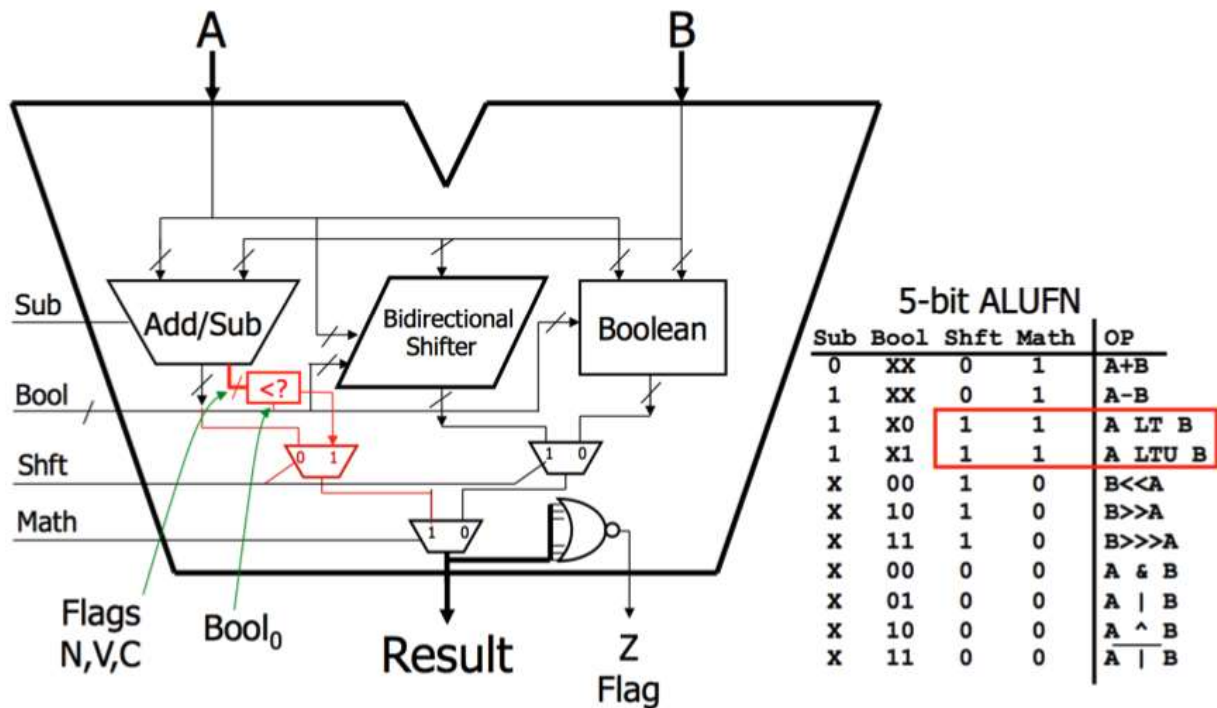

A figura acima inclui algumas funcionalidades adicionais. Especificamente, as operações comparação entre operandos A e B. Ambas as comparações, signed e unsigned são implementadas:

- *Less-than signed* (LT); e
- *Less-than-unsigned* (LTU).

Perceba as diferenças entre as duas ULAs (novas funcionalidades foram destacadas em **vermelho**).

A comparação entre dois operandos A e B, é realizada a partir da subtração (A-B) seguida da geração das *flags* (N, V} e C).

Observe que o bit *sub* de ALUFN está ativo. O bit menos significativo de *Bool* determina quando a comparação é *signed* ou *unsigned*. Quando comparando números *unsigned*, o resultado para A-B é negativo se e somente se o *carry out* mais significativo do somador-subtrator (ou seja, a *flag* C) é igual a 0.

Não pode haver *overflow* quando dois números positivos são subtraídos, mas quando os números estão sendo comparados como *signed* (ou seja, na notação de complemento de 2), o resultado da operação A-B é negativo se:

1. tanto o resultado possui seu bit negativo (*flag* N ativo) e não houve *overflow* na operação; ou
2. o resultado é positivo e não houve *overflow* (*flag* V ativa).

Para implementar a nova ULA, primeiro crie um módulo chamado `comparator` em um novo arquivo SystemVerilog chamado `comparator.sv`. Aqui está o esqueleto do código:

```
module comparator (
    input wire FlagN, FlagV, FlagC, bool0,
    output wire comparison
);

    assign comparison =          ;

endmodule
```

Em seguida, modifique o módulo `alu` para incluir uma instância do comparador que você acabou de projetar, e, em seguida, modifique a linha `assign R` para torná-lo um multiplexador de 4 entradas, no lugar do multiplexador de 3 entradas original.



O último `else` da ULA pode ser usado agora para lidar com o resultado do comparador!

Tenha em mente que o resultado do comparador é um único bit `0` ou `1`, mas o resultado da ULA é multi-bit. Para evitar alertas do compilador neste quesito, *dentro do módulo `alu`*, você deve completar o resultado de 1 bit do comparador com $(N-1)$ zeros à esquerda. A expressão SystemVerilog que contempla tal operação é:

```
{{(N-1){1'b0}}, compResult}
```

A expressão `{{(N-1){1'b0}}}` replica um bit zero $N-1$ vezes e então concatena o resultado de 1 bit do comparador a ele.


Finalmente, elimine as *flags* `N`, `V` e `C` da saída da ULA. Essas *flags* são usadas apenas para instruções de comparação, e, uma vez que o comparador foi incluído dentro da ULA, elas não são mais necessárias. A *flag* `Z`, entretanto, ainda precisa ser uma saída.

Simulando a ALU


Utilize o *testbench* fornecido junto com os arquivos de laboratório para testar sua ULA (em ambas as versões de 8-bits e 32-bits).

Lembre-se de selecionar a representação "decimal" para exibir as entradas `A` e `B`, e a saída `R`. Selecione a representação "binária" para representar `ALUfn`.

 Primeiro, você deve testar sua ULA com a largura definida como 8 bits (use o arquivo `alu_8bit_tb.sv`). Se tudo der certo, você deve visualizar uma forma de onda como a que segue.



 Em seguida, teste seu projeto utilizando a versão 32-bits do testador (`alu_32bit_tb.sv`). Se tudo correr bem, novamente você deve visualizar uma forma de onda como a que segue.



Alguns resultados podem mudar, como por exemplo, a operação $100+30$, que provocava um *overflow*, quando em 8 bits, graças à limitação na representação com sinal, não causará o mesmo efeito com 32 bits.



Observe, cuidadosamente, todas as diferenças entre as saídas de 8 bits e de 32 bits e verifique se você é capaz de explicá-las.

Visualização Esquemático da ALU

Encerre a simulação, e crie uma visualização do esquemático da sua ULA. Tente relacionar o esquemático produzido com a estrutura desses componentes.



Você pode também comparar com o esquemático da ULA apresentado no roteiro.



Você ainda vai aprender muito sobre como relacionar o esquemático do circuito com a descrição Verilog, e como identificar as correspondências entre os componentes do circuito e as linhas do código Verilog. Isso será importante para os futuros projetos!

Acompanhamento (entrega: quarta-feira 11 de maio, 2022)

O que entregar:

- Sua resposta para a pergunta na seção [Módulos Lógicos e de Deslocamento](#)
- Uma captura de tela das formas de onda da simulação, mostrando claramente os resultados da simulação final tanto para a versão 8-bits, quanto para a versão 32-bits.
- Seu código Verilog para os módulos: `ula`, `comparator`, `logical` e `shifter`.
- Uma figura do esquemático do seu circuito para o projeto final (32-bits).

Como entregar:

Submeta suas respostas através da [tarefa no Gradescope](#)

Agradecimentos

Este laboratório é o resultado do trabalho de docentes e monitores de GCET231 ao longo dos anos, incluindo:

- **18.1:** Caio França dos Santos
- **18.2:** Matheus Rosa Pithon
- **20.2:** Matheus Rosa Pithon
- **21.1:** Matheus Rosa Pithon, Éverton Gomes dos Santos
- **21.2:** Éverton Gomes dos Santos