
GCET231 Circuitos Digitais II

Projeto do Processador RISC231-M1

João Carlos Nunes Bittencourt

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia


Visão Geral

 



Visão Hierárquica

Top-level

 




Um Nível Abaixo Por dentro do RISC231-M1

Datapath – Caminho de Dados

 Componentes que armazenam ou processam os dados dentro do processador. Composto de registrados, ALU, multiplexadores, extensor de sinal, etc.






Um Nível Abaixo Por dentro do RISC231-M1

Datapath – Caminho de Dados

Componentes que armazenam ou processam os dados dentro do processador. Composto de registrados, ALU, multiplexadores, extensor de sinal, etc.

Controle

 Componentes que dizem ao caminho de dados o que fazer e quando. Implementado na forma de lógica de controle, FSM ou tabelas de busca





Conjunto de Instruções RISC231-M1



Formatos de Instrução

Tipo-R

| opcode | rs | rt | rd | shamt | funct |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 6 bits | 5 bits | 5 bits | 5 bits | 5 bits | 6 bits |

Tipo-I


| opcode | rs | rt | imediato |
|--------|--------|--------|----------|
| 6 bits | 5 bits | 5 bits | 16 bits |

Tipo-J

| opcode | endereço |
|--------|----------|
| 6 bits | 26 hits |




Instruções do Tipo-R

 



Instruções do Tipo-R Exemplos

Código Assembly

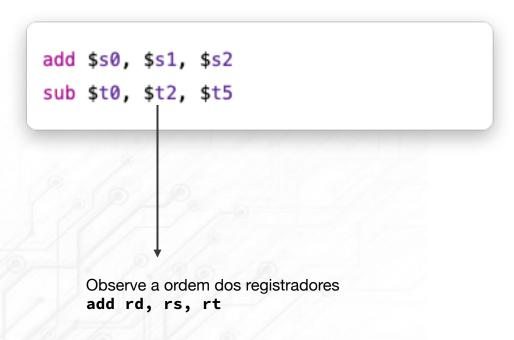

Valores dos Campos


| opcode | rs | rt | rd | shamt | funct |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0 | 17 | 18 | 16 | 0 | 32 |
| 0 | 11 | 13 | 8 | 0 | 34 |
| 6 bits | 5 bits | 5 bits | 5 bits | 5 bits | 6 bits |

Códigos de Máquina

| opcode | rs | rt | rd | shamt | funct | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 00000 | 10001 | 10010 | 10000 | 00000 | 100000 | 0x02328020 |
| 00000 | 01011 | 01101 | 01000 | 00000 | 100010 | 0x016D4022 |
| 6 bits | 5 bits | 5 bits | 5 bits | 5 bits | 6 bits | ' |



Instruções do Tipo-I

 



Instruções do Tipo-I Exemplo

Código Assembly

```
addi $s0, $s1, 5
addi $t0, $s3, -12
lw $t2, 32($0)
sw $s1, 4($t1)
```

Observe a ordem diferente dos registradores

```
addi rt, rs, imm
lw rt, imm(rs)
sw rt, imm(rs)
```

Valores dos Campos

| opcode | rs | rt | imediato |
|--------|--------|--------|----------|
| 8 | 17 | 16 | 5 |
| 8 | 19 | 8 | -12 |
| 35 | 0 | 10 | 32 |
| 43 | 9 | 17 | 4 |
| 6 bits | 5 bits | 5 bits | 16 bits |

Código de Máquina

| opcode | rs | rt | imediato | _ |
|--------|--------|--------|---------------------|------------|
| 001000 | 10001 | 10000 | 0000_000_0000_0101 | 0x22300005 |
| 001000 | 10011 | 01000 | 1111_1111_1111_0100 | 0x2268FFF4 |
| 100011 | 00000 | 01010 | 0000_0000_0010_0000 | 0x8C0A0020 |
| 101011 | 01001 | 10001 | 0000_0000_0000_0100 | 0xAD310004 |
| 6 bits | 5 bits | 5 bits | 16 bits | 1 |



Instruções do Tipo-J

opcode endereço 6 bits 26 bits Operando de endereço Endereço de destino do salto Código da Operação Utilizado apenas em instruções de salto incondicional.

Tipo-J



Projeto Bottom-Up do RISC231-M1




Abordagem de Projeto

Iterativo e Incremental

Nós iremos implementar circuitos para cada tipo de instrução, e depois juntá-las (usando multiplexadores, resigstradores, etc.)


Etapas

 - 1. Instruções ALU de 3 operandos
- 2. Instruções ALU com imediato
- 3. Leitura e Gravação na Memória de Dados
- 4. Saltos e Tomadas de Decisão
- 5. Comparação
- 6. Carregamento de Imediato





Arquitetura de Instruções RISC231-M1

 

Tipo-R: ALU com operandos registradores Reg[rd] ← Reg[rs] **op** Reg[rt]

| 001XXX | rs | rt | imediato |
|---------|---------------------------|-----------------------|----------|
| 0017001 | The state of the state of | the first transfer of | |

Tipo-I: ALU operando com constante Reg[rt] ← Reg[rs] **op** SEXT(imediato)

| 10X011 | rs | rt | imediato |
|---------------|---------|----|----------|
| 1. 7. 10 1. 1 | 1 1 1 1 | | |


| 10X011 | rs | rt | imediato |
|---------|---------|----|----------|
| 10/1011 | 1 1 1 1 | | |

Tipo-I: Instruções de Branch

if
$$(Reg[rs] == Reg[rt])$$
 PC \leftarrow PC + 4 + 4*SEXT(imediato)
if $(Reg[rs] != Reg[rt])$ PC \leftarrow PC + 4 + 4*SEXT(imediato)



Buscando Instruções de Forma Sequencial

 

Contador de Programas PC


Utilize o PC como endereço da memória de instruções. Somase 1 bit a PC, carregando novos valores ao final do ciclo.

Memórias no FPGA

Usaremos um deslocamento de dois bits no valor de PC para endereçar palavras, no lugar de bytes.



Leitura e Decodificação da Instrução

 


Decodificação da Instrução

Os outros campos da instrução são utilizados para decodificação. Utilize os bits <31:26> e <5:0> para produzir os sinais de controle




Operações na ALU com 3 Operandos

 




Tipo-R: ALU com operandos registradores Reg[rd] ← Reg[rs] op Reg[rt]

Operações de Deslocamento

 


 

Tipo-R: ALU com operandos registradores


SLL: $Reg[rd] \leftarrow Reg[rt]$ (shift) shamt SLLV: $Reg[rd] \leftarrow Reg[rt]$ (shift) Reg[rs]


Operações na ALU com Imediato

 

imediato

Operação de Leitura da Memória

 

 


Tipo-I: Load

 $Reg[rt] \leftarrow Mem[Reg[rs] + SEXT(imediato)]$



Operação de Gravação na Memória

 



Tipo-I: Store

Mem[Reg[rs] + SEXT(imediato)] ← Reg[rt]

Escrita na Memória


A unidade de controle precisa ativar o sinal Wr para habilitar a escrita na memória.

WERF

Nesse momento, é importante desativar a escrita no banco de registradores.



Instruções de Salto Incondicional

 


00001X constante de 26-bit

Tipo-J: Instruções de Salto

J: PC \leftarrow (PC & 0xf0000000) | 4*(imediato) JAL: PC \leftarrow (PC & 0xf0000000) | 4*(imediato), Reg[31] \leftarrow PC + 1



Instruções de Tomada de Decisão

 


10X011 rs rt imediato

Tipo-I: Instruções de Branch

if(Reg[rs] == Reg[rt])
 PC ← PC + 4 + 4*SEXT(imediato)
if(Reg[rs] != Reg[rt])
 PC ← PC + 4 + 4*SEXT(imediato)



 Instruções de Salto Incondicional Indireto



000000 rs rt rd shamt func


Tipo-R: Salto Indireto

JR: $PC \leftarrow Reg[rs]$

JALR: $PC \leftarrow Reg[rs]$, $Reg[rd] \leftarrow PC + 1$



Instruções de Comparação

 

```
10X011 rs rt imediato
```

Tipo-I: set less then & set less then unsigned immediate

```
SLTI: if (Reg[rs] < SEXT(imm))

Reg[rt] \leftarrow 1;

else Reg[rt] \leftarrow 0

SLTIU: if (Reg[rs] < SEXT(imm))

Reg[rt] \leftarrow 1;

else Reg[rt] \leftarrow 0
```

|--|

Tipo-R: set less then & set less then unsigned

```
SLT: if (Reg[rs] < Reg[rt])

Reg[rd] \leftarrow 1;

else Reg[rd] \leftarrow 0


SLTU: if (Reg[rs] < Reg[rt])

Reg[rd] \leftarrow 1;

else Reg[rd] \leftarrow 0
```



Instruções para Carregar MSB Imediato

 

10X011 rs rt imediato

Tipo-I: Load upper immediate


LUI: Reg[rt] \leftarrow (imediato << 16)







Suporte ao Reset

 



Suporte ao Enable

